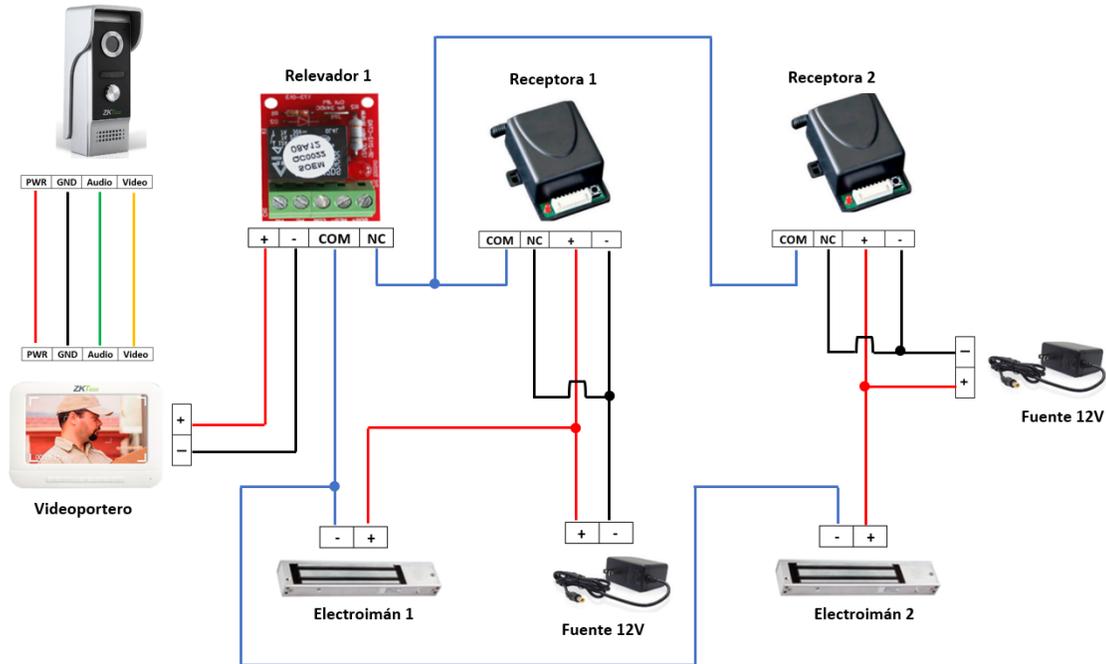


En el presente artículo se mostrará el diagrama de conexión de la apertura de 2 electroimanes con el videoportero VDPO3-B3 y/o con un electroimán, en este ejemplo cada electroimán se abrirá con una receptora, pero al presionar el videoportero abrirá ambos electroimanes.



Los equipos que ocuparemos para esta solución son los siguientes:

Cantidad	Modelo	Descripción
1	SR-2112-C7AQ	RELEVADOR MINI SR-2112-C7AQ SECO-LARM 1 PIEZA OPERA CON 12VCD 35mA / 24VCD 40mA SOPORTA HASTA 40AMP
2	AX-REC10	RECEPTOR INALAMBRICO CON CONTROL REMOTO AXCEZE AX-REC10 433.92MHZ SOPORTA HASTA 29 CONTROLES
2	PS-1220	FUENTE DE PODER PARA CAMARA ENSON MODELO PS-1220 12V 2AMP CERTIFICACION UL
2	AX-M620T	CHAPA MAGNETICA ELECTROIMAN AXCEZE AX-M620T CON TEMPORIZADOR QUE PERMITE EL RETARDO DEL CIERRE FUERZA DE 600LBS COMPATIBLE CON ACCESORIOS M620
1	VDPO3-B3 Kit	VIDEOPORTERO VDPO3-B3 KIT ZKTECO MONITOR Y FRENTE DE CALLE CONEXIÓN A 4 HILOS MONITOR DE 7 PULGADAS Y FRENTE DE CALLE CON PROTECCION CONTRA AGUA E IMPACTOS PERMITE ABRIR UNA PUERTA